

Áramirányítók főbb fajtái, elvi felépítésük



Molnár Károly

c. egyetemi docens


ÓE-KVK

fejlesztési igazgató

PowerQuattro Zrt.




Egyenfeszültség kimenetű áramirányítók

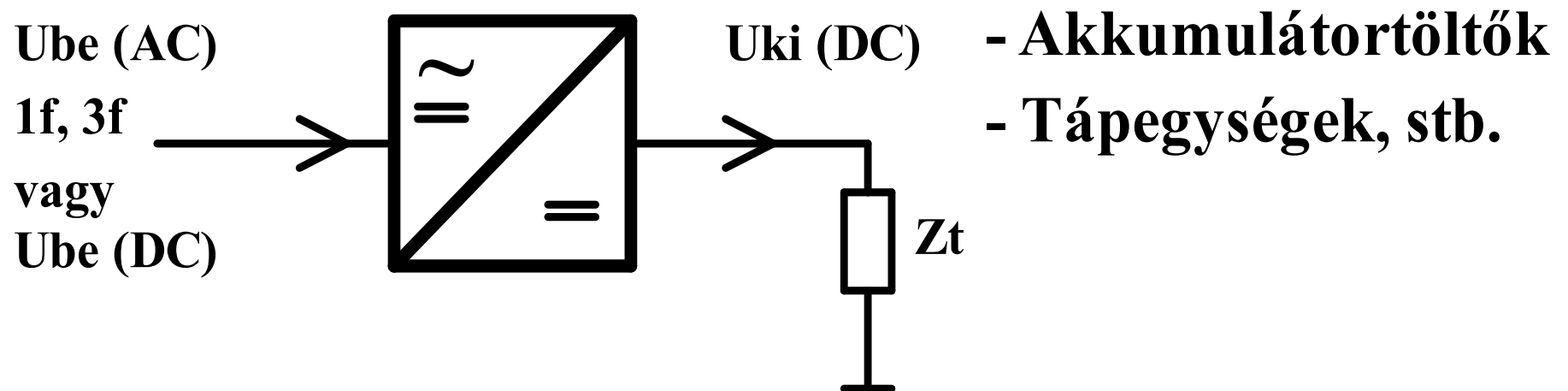


A kimenet egyenfeszültség!!

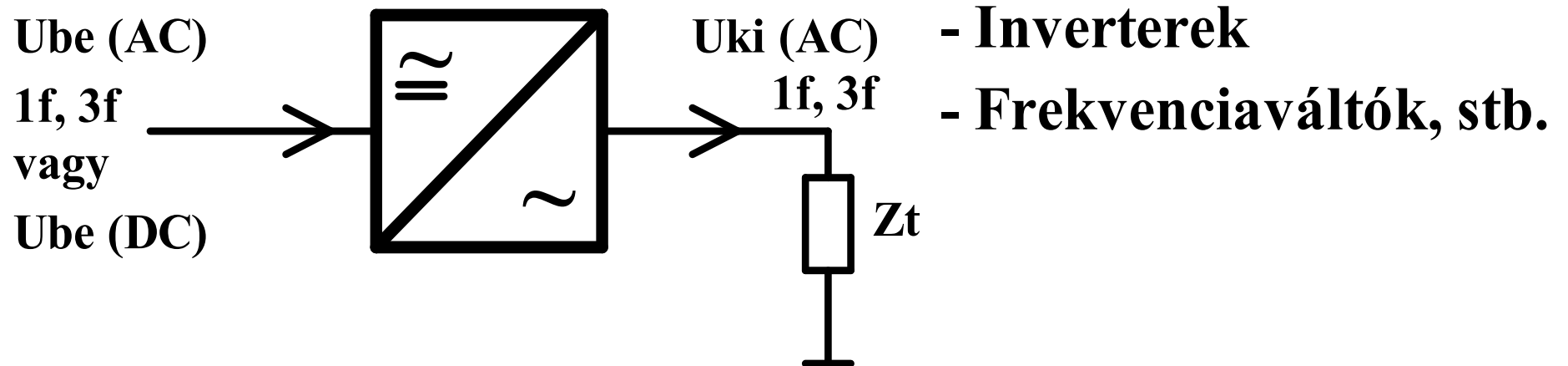Váltakozó feszültség kimenetű áramirányítók




A kimenet váltakozó feszültség!!

Egyenáram kimenetű áramirányítók

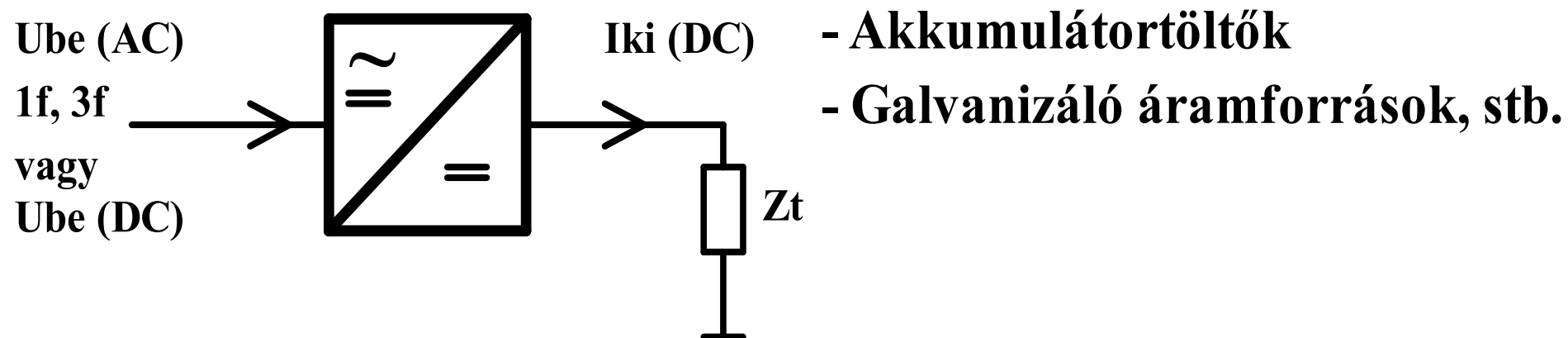

A kimenet egyenáram!!


Váltakozó áram kimenetű áramirányítók

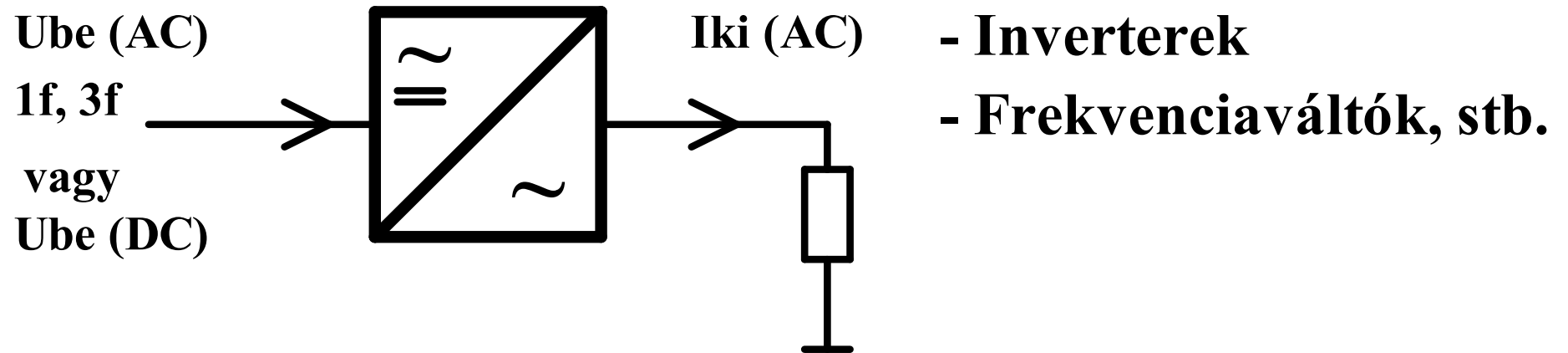

A kimenet váltakozó áram!!


Áramirányítók főbb fajtáinak belső felépítése

Feszültség közbenső körű áramirányítók

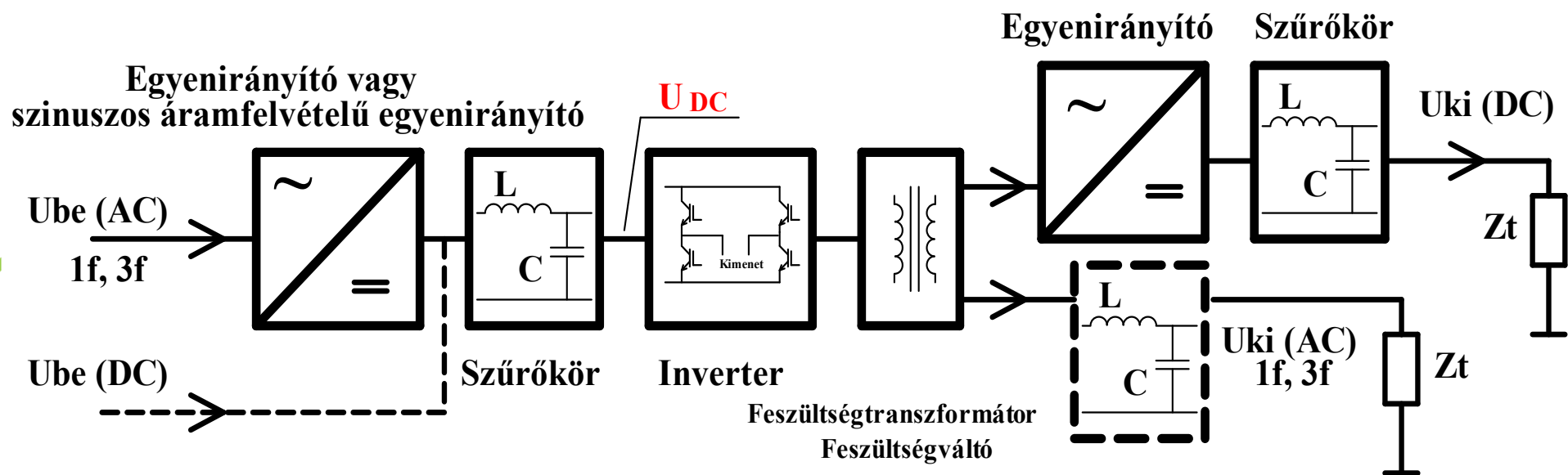

Áramirányítók főbb fajtáinak belső felépítése

Áram közbenső körű áramirányítók

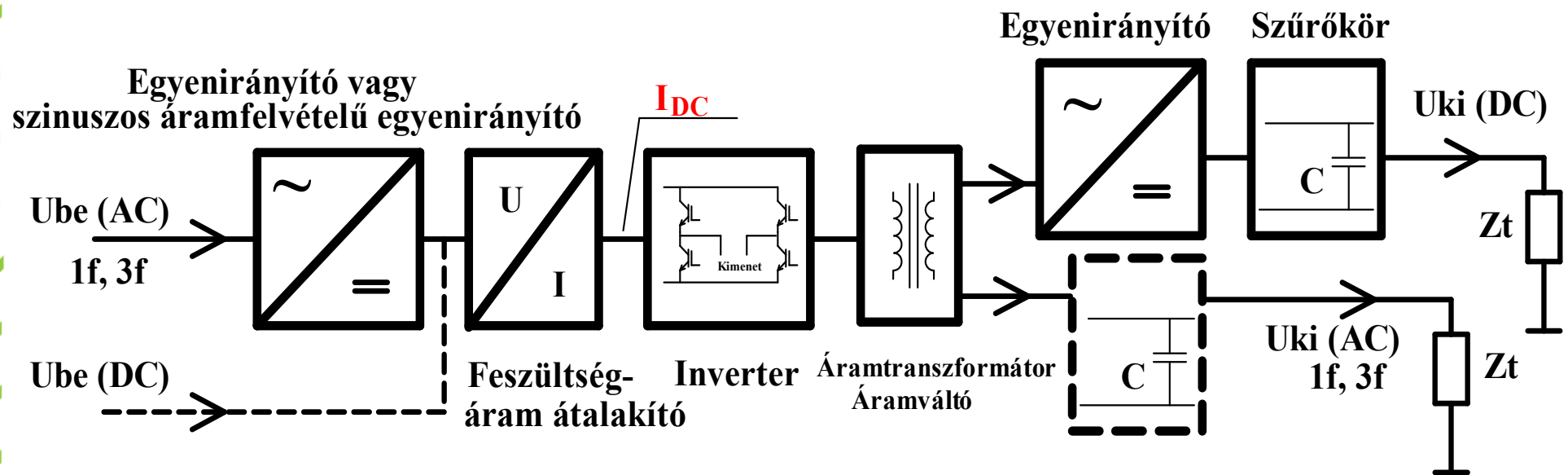

Köszönöm a figyelmet!